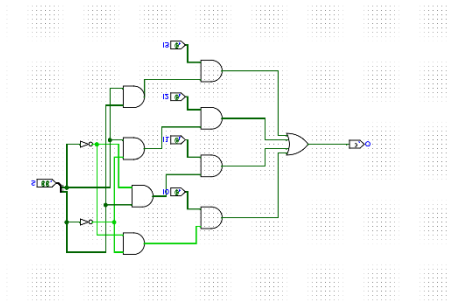


# Lab1-1 Report



图表 1 四路选择器原理图

```
wire [1:0] Mux4_out;

MUX4T1_1 fir(//第一个四路选择器

    .I0(I[0]),

    .I1(I[1]),

    .I2(I[2]),

    .I3(I[3]),

    .S(S[1:0]),

    .O(Mux4_out[0])

);

MUX4T1_1 sec(//第二个四路选择器

    .I0(I[4]),

    .I1(I[5]),

    .I2(I[6]),

    .I3(I[7]),


    .S(S[1:0]),

    .O(Mux4_out[1])


);
```

```
assign 0 = S[2] ? Mux4_out[1] : Mux4_out[0] ; //另建一个  
两路选择器将结果链接
```

### 图表 2 八路选择器代码解释

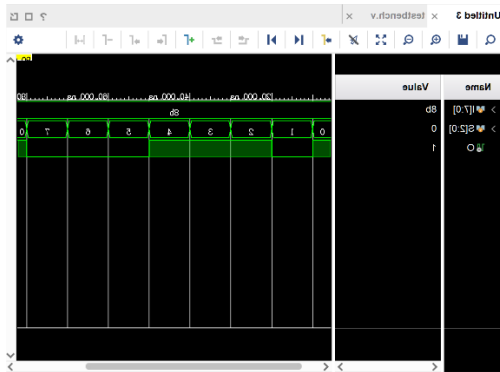

### 图表 3Vivado 仿真

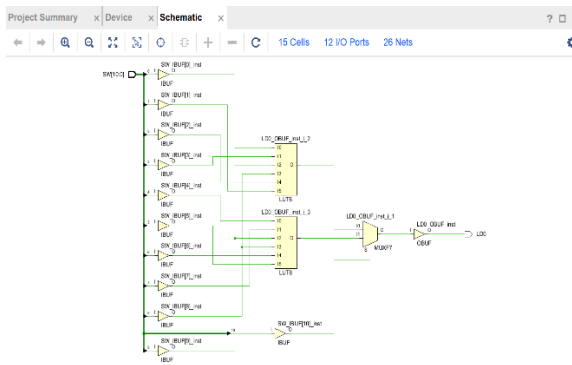


图表 4 电路图

```

1 module Testbench;
2
3     reg [7:0] I;
4     reg [2:0] S;
5     wire 0;
6
7     initial begin
8         I = 8'b10001011;
9         S = 3'b000;
10        repeat (8) begin
11            #10
12            S = S + 1;
13        end
14        #10
15        $finish;
16    end
17
18    Mux8T1_1 dut(
19        .I(I),
20        .S(S),
21        .O(0)
22    );

```

图表 5 testbench 代码，使用循环，每次循环 s+1，遍历八次

 

图表 6 上板验证

思考问题：

1. 先对 S 取反，后再用第一个与门处理 A 和 S，再用第二个与门处理 B 和 S 非，最后再使用或门将两个结果结合。
2. 使用两个 MUX2T1\_1，每个分别处理两个输入信号。第一个 MUX2T1\_1 处理输入 A 和 B，第二个 MUX2T1\_1 处理输入 C 和 D。这两个 MUX2T1\_1 的输出然后被送入第三个 MUX2T1\_1，这个 MUX2T1\_1 使用第二个控制信号进行选择。
3. 先使用两个 MUX4T1\_1，再使用一个 MUX2T1\_1 将两个 MUX4T1\_1 所得结果综合，得到最终结果。
4. 由两个  $\text{MUX}^{(m-1)}\text{T1}_n$ ，在使用一个 MUX2T1\_1 将两个门所得结果综合。

或者使用  $2^m - 1$  个 MUX2T1\_1 (即将所有多输入选择器拆解)