

Lab3-1 Report

1.1 使用 enum 语法 FSM 设计

```
typedef enum logic [1:0] {S0,S1,S2,S3}  
fsm_state;  
    fsm_state state1;
```

当

1.2 综合实现有限状态机

```
always @(posedge clk or negedge rstn) begin  
    //使用异步复位  
    if(~rstn) begin  
        state1 <= S0;  
    end  
    else begin  
        case(state1)//对 State1 的状态进行选择  
            S0: begin  
                if(a) begin  
                    state1 <= S1;  
                end  
                else begin  
                    state1 <= S0;  
                end  
            end  
        endcase  
    end  
end
```

```
        end
    end
S1: begin
    if(a) begin
        state1 <= S2;
    end
    else if(a == 0 && b == 1)begin
        state1 <= S0;
    end
    else begin
        state1 <= S1;
    end
end
S2: begin
    if(a) begin
        state1 <= S3;
    end
    else if(b)begin
        state1 <= S0;
    end
    else begin
        state1 <= S2;
```

```
        end

    end

    S3: begin

        state1 <= S3;

    end

    default: state1 <= S0;

endcase

end

end

assign state = state1;
```

2. 思考比较 enum + case 的编程范式和数组查表的编程范式之间的优劣

枚举 + case 语句

优点:

1. 使用枚举和 case 语句可以提高代码的可读性，使得代码易于理解。
2. 语句允许在每个分支中执行复杂的逻辑，并且可以轻松地添加或删除 case，这使得代码更加灵活。

缺点:

1. 当有大量的 case 分支时，可能会影响性能，因为程序需要逐个检查每个 case 直到找到匹配项。

2. 随着 case 语句的增多，代码可能变得难以维护，尤其是当多个 case 分支执行相似操作时。

数组查表


优点:

1. 对于大规模数据，查表通常比多个 case 语句执行得更快，因为可以直接通过索引访问数据，时间复杂度为 $O(1)$ 。
2. 使用查表可以使代码更加简洁，特别是当处理大量固定的映射关系时。

缺点:

1. 查表可能会消耗更多的内存，特别是当表中有很多未使用的条目时。
2. 如果表的内容不是很直观，那么代码的可读性和维护性可能会下降。

3. 绘制一个有限状态机的状态图和状态转移表

 

input	state	next state
0	00	00
1	00	01
0	01	00
1	01	01
0	10	00
1	10	11
X	11	11

4. 观察以下有限状态机电路实现存在的不足和不足的原因，如果电路不稳定可能会发生什么问题

1.存在的问题：使用了同步初始化，但是如果 rstn 在 clk 的上升沿附近发生变化，可能会导致复位行为不确定。State 只在两个状态之间转换，理论上仅需一位即可表示，使用两位会增加性能消耗。


2.电路不稳定产生的问题：在复位和状态更新之间可能存在时序问题，尤其是在复位信号撤销的瞬间，如果时钟上升沿到达，可能会导致状态寄存器进入亚稳态，即其值既不是 0 也不是 1。

Lab3-2 Report

1. success 截图

```
simulation cnt_state = 5, co_state = 0
simulation cnt_state = 6, co_state = 0
simulation cnt_state = 7, co_state = 0
simulation cnt_state = 8, co_state = 0
simulation cnt_state = 9, co_state = 0
simulation cnt_state = 10, co_state = 0
simulation cnt_state = 11, co_state = 0
simulation cnt_state = 12, co_state = 0
simulation cnt_state = 13, co_state = 0
simulation cnt_state = 14, co_state = 0
simulation cnt_state = 15, co_state = 0
simulation cnt_state = 16, co_state = 0
simulation cnt_state = 17, co_state = 0
simulation cnt_state = 18, co_state = 0
simulation cnt_state = 19, co_state = 0
simulation cnt_state = 20, co_state = 0
simulation cnt_state = 21, co_state = 0
simulation cnt_state = 22, co_state = 0
simulation cnt_state = 23, co_state = 1
simulation cnt_state = 0, co_state = 0
simulation cnt_state = 1, co_state = 0
simulation cnt_state = 2, co_state = 0
simulation cnt_state = 3, co_state = 0
simulation cnt_state = 4, co_state = 0
simulation cnt_state = 5, co_state = 0
simulation cnt_state = 6, co_state = 0
simulation cnt_state = 7, co_state = 0
success!!!
- /mnt/d/zju/system/sys1-sp24/src/lab3-2/../../repo/sys-project/lab3-2/sim/testbench.v:22: Verilog $finish
```

2. verilate 仿真

 

3. 计数器代码解释

```
always @(posedge clk or negedge rstn) begin
    if(!rstn) begin
```

```

        out <= INITIAL[3:0];
    end

    else if(high_rst) begin//如果高位复位，则将 out 置为 0
        out <= 0;
    end

    else if(low_co) begin//如果低位进位
        if(out == BASE-1) begin
            out <= 0;
        end
        else begin
            out <= out + 1;//此时将 out+1
        end
    end

end

end

assign co = (out == BASE-1) ? 1 : 0;//表示是否需要进位
assign cnt = out;

```

```

reg in_high_rst,in_low_co,high_co;

Cnt #(LOW_BASE, LOW_INIT) cnt_low(//低位计数器
    .clk(clk),
    .rstn(rstn),
    .low_co(1),
    .high_rst(in_high_rst),
    .co(in_low_co),
    .cnt(cnt[3:0])
);

```

```

Cnt #(HIGH_BASE, HIGH_INIT) cnt_high(//高位计数器
    .clk(clk),
    .rstn(rstn),
    .low_co(in_low_co),
    .high_rst(in_high_rst),
    .co(high_co),
    .cnt(cnt[7:4])
);

assign in_high_rst = (cnt[7:4] == HIGH_CO[3:0] && cnt[3:0]
== LOW_CO[3:0]) ? 1'b1 : 1'b0;

//当达到 23 时停止, high_rst=1,表示两个 cnt 全部复位

assign co = (cnt[7:4] == HIGH_CO[3:0] && cnt[3:0] ==
LOW_CO[3:0]) ? 1'b1 : 1'b0;

//当达到 23 时停止, co 也需置为 1

```

4.使用 Cnt2num 实现 1234 的 BCD 码计数器

要实现 1234 的 BCD 码计数器，需要两个 Cnt2num 模块，因为每个 Cnt2num 模块只能处理最多两位数的 BCD 码。将 1234 分为 12 和 34，其中 12 用一个 Cnt2num 模块表示，34 用另一个 Cnt2num 模块表示。

连接两个模块，当 Cnt2num_34 达到最高计数 34 时，其 co 输出信号可以用来触发 Cnt2num_12 模块的计数增加，实现 12 到下一个数的进位。low_co 从 Cnt2num_34 连接到 Cnt2num_12 作为低位计数模块的进位输出，实现多级 BCD 计数器的级联。high_rst 用于在计数器达到预设的最大计数时对计数器进行复位。

Lab 3-3 Report

1. 仿真测试

```
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
a=b4323bfd, b=dc6b41f4, product=9b26aaf8ffdb6a24  
RIGHT!simulation multiplicand = b4323bfd, multiplier = dc6b41f4, product = 9b26aaf8ffdb6a24  
success!!!  
- /mnt/d/zju/system/sys1-sp24/src/lab3-3/sim/testbench.v:28: Verilog $finish
```

代码解释:

```
case (fsm_state_reg)
  IDLE:begin
    if(start)begin//if start is high, then start to work
      product_reg = 0;
      high_product = 0;
      high_product_tmp = 0;
      low_product = multiplier;//low_product is multiplier
      fsm_state_reg <= WORK;//change state to WORK
      work_cnt = 0;
      finish_tmp = 0;
    end
  end
end
```

```

WORK:begin
    if(work_cnt == LEN)begin//if work_cnt is equal to LEN, then chan
        fsm_state_reg <= FINAL;
    end
    else begin
        work_cnt = work_cnt + 1;
        high_product_tmp = 0;
        fsm_state_reg <= WORK;
        if (low_product[0] == 1) begin//if low_product[0] is 1, then
            high_product_tmp = high_product + multiplicand;
        end else begin
            high_product_tmp[LEN-1:0] = high_product;//if low_product[0]
        end
        {high_product, low_product} = {high_product_tmp[LEN-1:0], low_pr
        high_product[LEN-1] = high_product_tmp[LEN];//high_product is hi
    end
end


```


```

FINAL:begin
    finish_tmp = 1;//finish is 1
    product_reg = {high_product, low_product};
    fsm_state_reg <= IDLE;//change state to IDLE
end
default: ;

```

Verilate 仿真

 

 

下板验证 1

2. 解释仿真测试样例和下板的顶层结构为什么满足 start-finish 握手协议。尝试给出 start-finish 握手协议存在的缺点和改进的方法。

对于 testbench，每次生成完样例之后，都会将 start 置为 1，等待一个周期之后再将其置为 0。之后进行等待，等待 finish 为 1 之后，再进行下一次循环。

caller 模块无法知道 callee 模块是否处于空闲状态，只能采用保守的策略——当 finish=1 之后再次使能 start 信号，确保 callee 一定处于空闲状态。这使得 caller 在 start 发送到 finish 返回的时间区间只能执行一次 callee 调用，但是很多时候 callee 也许可以连续执行多次 caller 调用，因此 caller 期望 callee 可以提供一个信号来表示自己是否空闲。callee 模块无法知道 caller 模块是否准备接受数据，只能采用冒险的策略——当 finish=1 的时候，返回数据只保证一个周期有效，默认 caller 会立刻接受返回的计算结果。这要求 caller 的部分组件时刻准备着接收 callee 的结果，不然可能会错过 callee 返回的结果。因此 caller 期望向 callee 提供一个信号来表示自己是否准备就绪，防止 callee 在 caller 接受之前无效掉返回结果。

改进方法：valid-ready 握手协议

对于任何需要被发送的数据组合，发送方提供一个 valid 信号，接受方提供一个 ready 信号。

发送方当数据线上的数据准备就绪的时候将 valid 设置为 1，表示发送方数据准备就绪，然后持续等待接收方接收数据。

接收方准备接受数据就绪时将 ready 设置为 1，表示接收方准备就绪，然后持续等待接收方接收数据。

当 valid=1 且 ready=1 时，本次握手正式完成，在下个时钟上升沿接收方就会载入发送方放置在数据线上的数据。valid 信号可以在 ready 信号之前、之后或者同时使能，两者保持独立。

握手完成时，接收方必须立刻接收数据线上的数据，如果无法继续接受数据应将 ready 设置为 0，如果不想继续接受数据可将 ready 设置为 0，如果还能接收数据且愿意接受数据则可以将 ready 继续保持为 1。

握手完成时，发送方本次发送的数据已经被接收，此时如果不打算继续发送数据则将 valid 设置为 1；如果想继续发送数据则需要立刻撤换数据线上的数据，否则接收方会再次接受原来的数据请求，重复处理。

32bit 无符号整数除法器

流程图：

- 1.初始化：设置初始状态，清零商、余数寄存器。
- 2.输入检查：如果开始信号激活，则从输入端读取被除数和除数。

3.位处理：对于每个位（从最高位到最低位）：

4.将除数左移至相对于当前处理的位对齐。

5.如果对齐后的除数小于或等于当前余数，则从余数中减去对齐后的除数，并在当前商的相应位置置位。

6.输出结果：输出商和余数。

伪代码：

```
module Divider_32(input clk, input rst, input start, input [31:0] dividend, input [31:0]
divisor, output finish, output [31:0] quotient, output [31:0] remainder)
{
    if (rst) {
        quotient = 0;
        remainder = 0;
        finish = false;
    }

    if (start) {
        quotient = 0;
        remainder = dividend; // 初始化余数为被除数
        temp_divisor = divisor;

        for (i = 31; i >= 0; i--) {
            temp_divisor = divisor << i; // 将除数左移 i 位
```

```

        if (remainder >= temp_divisor) {

            remainder -= temp_divisor;

            quotient |= (1 << i); // 在商的第 i 位设置 1

        }

    }

    finish = true; // 设置完成标志

}

output finish, quotient, remainder;

}

```

尝试改进目前的有限状态机，使得一次乘法操作或者连续乘法操作消耗的时钟周期数可以减少。

1. 在乘法器中的加法部分使用超前进位加法器运算。
2. 在 WORK 状态中，可以同时处理多个位，而不是逐位处理，如可以考虑每次处理两位，可以将迭代次数减少一半。
3. 将乘法器分隔为多个模块，运用分治算法，在每个周期计算多组结果，最后再进行汇总。
4. 使用超前进位乘法器（理论可行）